

1. Tabel

Input				No.	Tampilan	a	b	c	d	e	f	g
A	B	C	D									
0	0	0	0	0	c	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	3	2	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	4	2	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	5	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	6	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	7	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	8	7	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	9	-	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	10	c	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	11	j	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	12	c	0	0	0	1	1	0	1

2. Counter

$2^4 \Rightarrow$ maksimal 16
16 - 13 = 3 don't care

3. K-Map

- Segmen a

<div>CD</div> <div>AB</div>	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	0	X	X	X
10	1	0	0	0

$$f(a) = A'CD + A'B + AB'C'D'$$

- Segmen b

<div>CD</div> <div>AB</div>	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	X	X	X
10	1	0	1	0

$$f(b) = AB'C'D' + CD + A'B + A'D + A'C$$

- Segmen c

<div>CD</div> <div>AB</div>	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	X	X	X
10	1	0	1	0

$$f(c) = AB'C'D' + A'C'D + A'CD' + ACD + BC$$

- Segmen d

<div> <div>CD</div> <div>AB</div> </div>	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	X	X	X
10	0	0	1	1

$$f(d) = A'C'D' + B + CD + AC$$

- Segmen e

<div> <div>CD</div> <div>AB</div> </div>	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	X	X	X
10	0	0	0	1

$$f(e) = A'C'D' + A'CD + ACD' + B$$

- Segmen f

<div> <div>CD</div> <div>AB</div> </div>	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	X	X	X
10	0	0	0	0

$$f(f) = BD + BC$$

- Segmen g

<div> <div>CD</div> <div>AB</div> </div>	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	0	0
11	1	X	X	X
10	0	1	0	1

$$f(g) = A'C'D' + AB + AC'D + ACD' + A'B'CD$$

4. Gambar desain rangkaian

